

# Lab 0: DFF and Counter

Kinner Parikh

September 6, 2022

## 1 Code

```
'timescale 1ns / 1ps
// D-Flip Flop -> Author: provided
module dff3(input [2:0] ns, input clrn, input clk, output reg [2:0] q);
    always @ (posedge clk)
        begin
            if (clrn == 1) begin
                q <= ns;
            end
            else begin
                q <= 3'b000;
            end
        end
    end
endmodule

// COUNTER -> Author: provided
module counter(input [2:0] q, input u, output reg [2:0] ns,
               output reg a, output reg b, output reg c, output reg d,
               output reg e, output reg f, output reg g );
    always @(*)
        begin
            if (u == 1) begin
                if (q == 3'b101) begin
                    ns <= 3'b000;
                end
                else begin
                    ns <= q + 1;
                end
            end
            else begin
                if (q == 3'b000) begin
```

```

        ns <= 3'b101;
    end
    else begin
        ns <= q - 1;
    end
end
case(q)
3'b000: begin
    g=1'b1;  f=1'b0;  e=1'b0;  d=1'b0;
    c=1'b0;  b=1'b0;  a=1'b0;
end
3'b001: begin
    g=1'b1;  f=1'b1;  e=1'b1;  d=1'b1;
    c=1'b0;  b=1'b0;  a=1'b1;
end
3'b010: begin
    g=1'b0;  f=1'b1;  e=1'b0;  d=1'b0;
    c=1'b1   b=1'b0;  a=1'b0;
end
3'b011: begin
    g=1'b0;  f=1'b1;  e=1'b1;  d=1'b0;
    c=1'b0;  b=1'b0;  a=1'b0;
end
3'b100: begin
    g=1'b0;  f=1'b0;  e=1'b1;  d=1'b1;
    c=1'b0;  b=1'b0;  a=1'b1;
end
3'b101: begin
    g=1'b0;  f=1'b0;  e=1'b1;  d=1'b0;
    c=1'b0;  b=1'b1;  a=1'b0;
end
endcase
end
endmodule

```